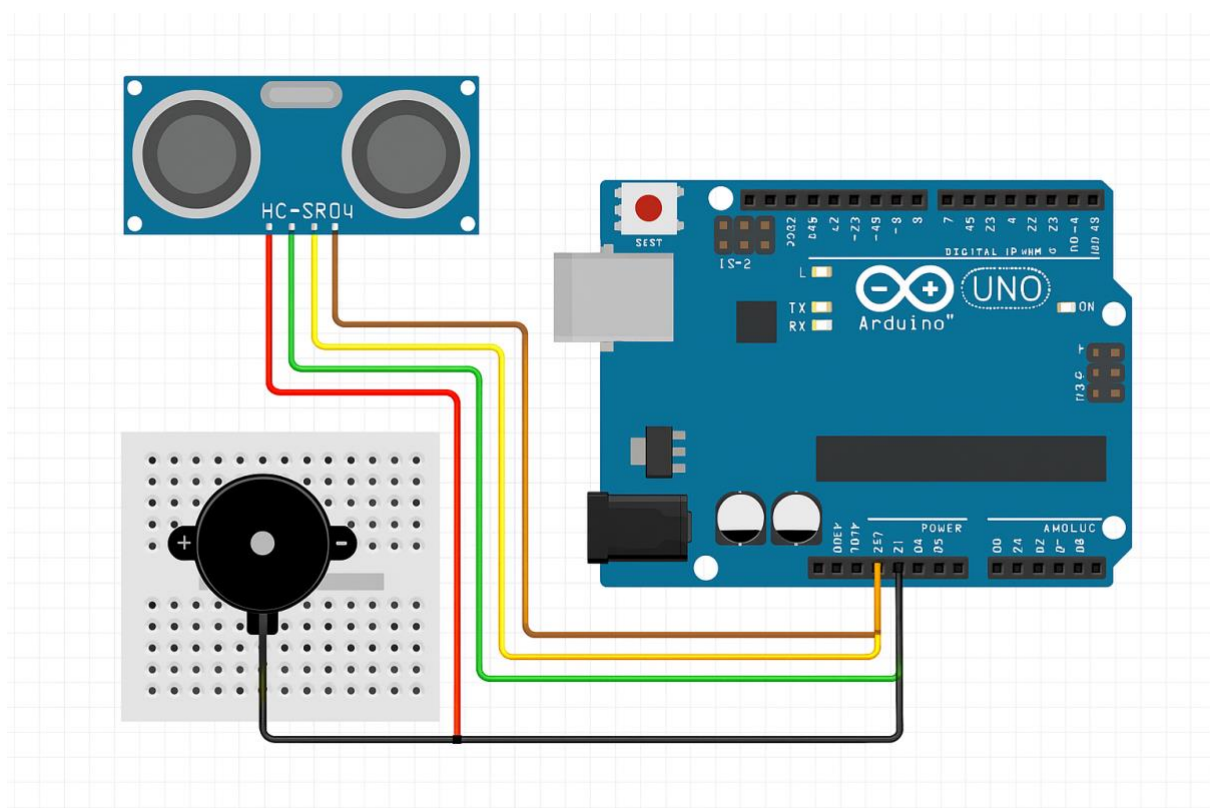


Component	Arduino Pin
Trig (HC-SR04)	D9
Echo (HC-SR04)	D10
Buzzer (+)	D7
Buzzer (-)	GND
VCC (Sensor)	5V
GND (Sensor)	GND



Schematic Diagram (Ultrasonic Sensor + Buzzer + Arduino UNO):

[HC-SR04 Sensor]	[Arduino UNO]
VCC ----->	5V
GND ----->	GND
TRIG ----->	D9
ECHO ----->	D10

[Buzzer]
+ -----> D7
- -----> GND

Wiring (HX711 to Arduino):

HX711	Arduino UNO
VCC	-> 5V
GND	-> GND
DT	-> D3
SCK	-> D2